

基于 RV32I 指令集的 RSIC-V 微处理器设计

3190103766 石滨溥

2021 年 12 月 29 日

目录

1 实验目的	3
2 实验任务与要求	3
3 实验原理与总体设计	3
3.1 流水线的控制信号	4
3.2 数据相关和数据转发	5
3.2.1 一阶数据相关与转发 (EX 冒险)	5
3.2.2 二阶数据相关与转发 (MEM 冒险)	6
3.2.3 三阶数据相关	6
3.3 数据冒险与数据转发	7
4 流水线 RISC-V 微处理器的设计实现	8
4.1 取指令集模块 (IF) 设计	8
4.1.1 指令选择器和加 4 加法器	8
4.1.2 PC 寄存器	8
4.1.3 指令存储器	9
4.2 指令译码模块 (ID) 设计	9
4.2.1 指令译码	9
4.2.2 立即数产生电路	12
4.2.3 寄存器堆	14
4.2.4 分支检测电路	15
4.2.5 冒险检测功能电路	16
4.3 执行模块 (EX) 设计	16
4.3.1 ALU 模块	17
4.3.2 数据前推电路	18

4.4	数据存储器模块 (MEM) 设计	19
4.5	寄存器回写模块 (WB) 设计	20
4.6	流水线寄存器设计	20
4.6.1	IF/ID 寄存器实现	20
4.6.2	ID/EX 寄存器实现	21
4.6.3	EX/MEM 寄存器实现	21
4.6.4	MEM/WB 寄存器实现	21
4.7	顶层模块设计	22
5	Vivado 仿真	23
5.1	Decode 模块仿真	23
5.2	ALU 模块仿真	24
5.3	IF 模块仿真	25
5.4	CPU 顶层模块仿真	25
6	遇到问题及解决	26
7	思考题	26

1 实验目的

- (1) 熟悉 RISC-V 指令系统
- (2) 了解提高 CPU 性能的方法
- (3) 掌握流水线 RISC-V 微处理器的工作原理。
- (4) 理解数据冒险、控制冒险的概念以及流水线冲突的解决方法。
- (5) 掌握流水线 RISC-V 微处理器的测试方法。
- (6) 了解软件实现数字系统的方法。

2 实验任务与要求

设计一个流水线 RISC-V 微处理器。要求如下：

- (1) 至少运行下列 RV32I 核心指令。
 - 算数运算指令：add、sub、addi
 - 逻辑运算指令：and、or、xor、slt、sltu、andi、ori、xori、slli、stiu
 - 移位指令：sll、sr1、sra、slli、srli、srai
 - 条件分支指令：beq、bne、blt、bge、bltu、begu
 - 无条件跳转指令：jal、jalr
 - 数据传送指令：lw、sw、lui、auipc
 - 空指令：nop
- (2) 采用 5 级流水线技术，对数据冒险实现转发或阻塞功能。
- (3) 在 Nexys Video 开发系统中实现 RISC-V 微处理器，要求 CPU 的运行速度大于 25MHz。

3 实验原理与总体设计

流水线是数字系统中一种提高系统稳定性和工作速度的方法。根据 RISC-V 处理器指令的特点，将指令整体的处理过程分为取指令 (IF)、指令译码 (ID)、执行 (EX)、存储器访问 (MEM) 和寄存器回写 (WB) 五级。一个指令的执行需要 5 个时钟周期，每个时钟上升沿来临时，此指令所代表的一系列数据和控制信息将转移到下一级处理。示意图如图 1 所示。

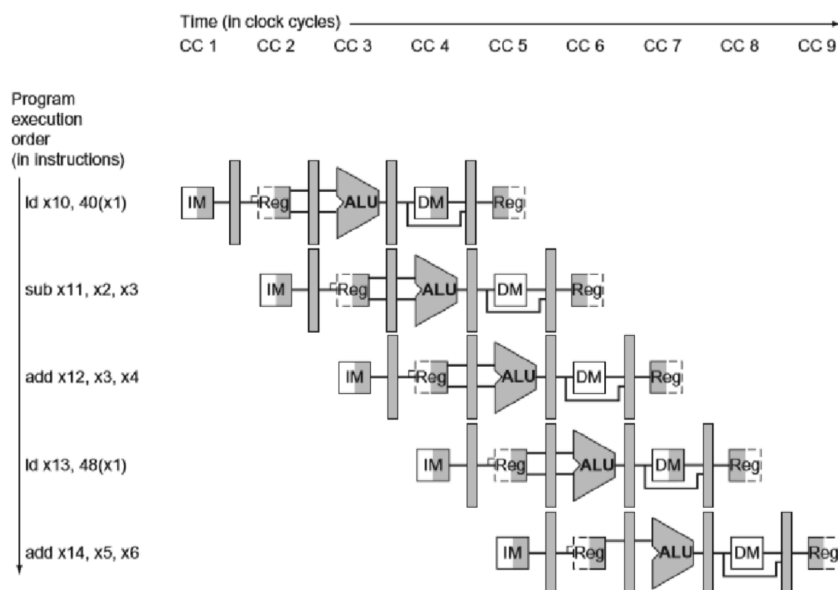


图 1: 流水线流水示意图

3.1 流水线的控制信号

(1) IF 级: 从 ROM 中读取指令, 并在下一个时钟沿到来时把指令送到 D 级的指令缓冲器中。有三个控制信号:

- Pcsouce: 决定下一条指令指针的控制信号, 当 Pcsouce=0 时, 顺序执行下一条指令; 当 Pcsouce=1 时, 跳转执行。
- IF Write: IF Write=-0 时阻塞 F/ID 流水线, 同时暂停读取下一条指令。
- IF flush: IF fush=1 时清空 IF/ID 寄存器

(2) ID 级: 指令译码级。对来自 F 级的指令进行译码, 并产生相应的控制信号。整个 CPU 的控制信号基本都是在这级上产生。该级自身不需任何控制信号流水线冒险检测也在该级进行, 即当流水线冒险条件成立时, 冒险检测电路产生 Stall 信号清空 ID/EX 寄存器, 同时冒险检测电路产生低电平 Ifwrite 信号阻塞 IF/D 流水线。即插入一个流水线气泡。

(3) EX 级: 执行级。此级进行算术或逻辑操作。此外数据传送指令所用的 RAM 访问地址也是在本级上实现。控制信号有 AIUcode、ALUSICA 和 ALUSRCB, 根据这些信号确定 ALU 操作、并选择两个 ALU 操作数 ALUA、ALUB。另外, 数据转发也在该级完成。数据转发控制电路产生 Forwarda 和 Forwardb 两组转发控制信号。

- (4) MEM 级：存储器访问级。只有在执行数据传送指令时才对存储器进行读写，对其它指令只起到缓冲一个时钟周期的作用。该级只需存储器写操作允许信号 Mem Write。
- (5) WB 级：回写级。此级把指令执行的结果回写到寄存器堆中。该级设置信号 MemtoReg 和寄存器写操作允许信号 RegWrite。其中 MemtoReg 决定写入寄存器的数据来源：当 MemtoReg=0 时，回写数据来自 ALU 运算结果；而当 MemtoReg=1 时，回写数据来自存储器。

3.2 数据相关和数据转发

如果上一条指令的结果还没有写入到寄存器中，而下一条指令的源操作数又恰恰是此寄存器的数据，那么，它所获得的将是原来的数据，而不是更新后的数据。这样的相关问题称为数据相关。

3.2.1 一阶数据相关与转发 (EX 冒险)

如果源操作寄存器与第 I-1 条指令的目标操作寄存器相重，将导致一阶数据相关。从图 2 可以看出，第 I 条指令的 EX 级与第 I-1 条指令的 MEM 级处于同一时钟周期，且数据转发必须在第 I 条指令的 EX 级完成。

 


图 2: 一阶前推网络示意图

因此，导致操作数 A 的一阶数据相关判断的条件为：

- MEM 级阶段必须是写操作 ($RegWrite_mem = 1$);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 ($rdAddr_mem \neq 0$);
- 两条指令读写同一个寄存器 ($rdAddr_mem = rs1Addr_ex$)。

导致操作数 B 的一阶数据相关判断的条件为：

- MEM 级阶段必须是写操作 ($RegWrite_mem = 1$);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 ($rdAddr_mem \neq 0$);
- 两条指令读写同一个寄存器 ($rdAddr_mem = rs2Addr_ex$)。

除了第 I-1 条指令为 lw 外，其它指令回写寄存器的数据均为 ALU 输出，因此当发生一阶数据相关时，除 lw 指令外，一阶数据相关的解决方法是将第 I-1 条指令的 MEM 级的 *AlUresult_mem* 转发至第 I 条 EX。

3.2.2 二阶数据相关与转发 (MEM 冒险)

如图 3 所示，如果第 I 条指令的源操作寄存器与第 I-2 条指令的目标寄存器相重，将导致二阶数据相关。

 


图 3: 二阶前推网络示意图

导致操作数 A 的二阶数据相关必须满足下列条件：

- WB 级阶段必须是写操作 ($RegWrite_wb = 1$);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 ($rdAddr_wb \neq 0$);
- 一阶数据相关条件不成立 ($rdAddr_mem \neq rs1Addr_ex$);
- 两条指令读写同一个寄存器 ($rdAddr_wb = rs1Addr_ex$)。

导致操作数 B 的二阶数据相关必须满足下列条件：

- WB 级阶段必须是写操作 ($RegWrite_wb = 1$);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 ($rdAddr_wb \neq 0$);
- 一阶数据相关条件不成立 ($rdAddr_mem \neq rs2Addr_ex$);
- 两条指令读写同一个寄存器 ($rdAddr_wb = rs2Addr_ex$)。

当发生二阶数据相关问题时，解决方法是将第 I-2 条指令的回写数据 *RegWritedata* 转发至 I 条指令的 EX。

3.2.3 三阶数据相关

图 4 所示为第 I 条指令与第 I-3 条指令的数据相关问题，即在同一个周期内同时读写同一个寄存器，将导致三阶数据相关。

 


图 4: 三阶前推网络示意图

导致操作数 A 的三阶数据相关必须满足下列条件：

- 寄存器必须是写操作 ($RegWrite_wb = 1$);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 ($rdAddr_wb \neq 0$);
- 读写同一个寄存器 ($rdAddr_wb = rs1Addr_id$)。

同样，导致操作数 B 的三阶数据相关必须满足下列条件：

- 寄存器必须是写操作 ($RegWrite_wb = 1$);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 ($rdAddr_wb \neq 0$);
- 读写同一个寄存器 ($rdAddr_wb = rs1Addr_id$)。

该类数据相关问题可以通过改进设计寄存器堆的硬件电路来解决，要求寄存器堆具有 Read After Write 特性。

3.3 数据冒险与数据转发

如前分析可知，当第 I 条指令读取一个寄存器，而第 I-1 条指令为 lw，且与 lw 写入为同一个寄存器时，定向转发是无法解决问题的。因此，当 lw 指令后跟一条需要读取它结果的指令时，必须采用相应的机制来阻塞流水线，即还需要增加一个冒险检测单元 (Hazard Detector)。它工作在 ID 级，当检测到上述情况时，在 lw 指令和后一条指令之间插入气泡，使后一条指令延迟一个周期执行，这样可将一阶数据冒险问题变成二阶数据冒险问题，可以用转发来解决。

冒险检测工作在 ID 级，前一条指令已处在 EX 级，冒险成立的条件为：

- 上一条指令必须是 lw 指令 ($Memread_ex = 1$);
- 两条指令读写同一个寄存器 ($rdAddr_ex = rs1Addr_id$ 且 $rdAddr_ex = rs2Addr_id$)。

当上述条件满足时，指令将被阻塞一个周期，Hazard Detector 电路输出的 Stall 信号清空 ID/EX 寄存器，另外一个输出低电平有效的 IFWrite 信号阻塞流水线 ID 级、IF 级，即插入一个流水线气泡。

4 流水线 RISC-V 微处理器的设计实现

根据流水线不同阶段，将系统划分为 IF、ID、EX 和 MEM 四大模块。另外，系统还包含 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四个流水线寄存器。

4.1 取指令集模块 (IF) 设计

IF 模块由指令指针寄存器 (PC)、指令存储器子模块 (Instruction ROM)、指令指针选择器 (MUX) 和一个 32 位加法器组成，IF 模块接口信息如图 5 所示。

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
reset		系统复位信号，高电平有效
Branch		条件分支指令的条件判断结果
Jump		无条件分支指令的条件判断结果
IFWrite		流水线阻塞信号
JumpAddr[31:0]		分支地址
Instruction [31:0]	Output	指令机器码
IF_flush		流水线清空信号
PC [31:0]		PC 值

图 5: IF 模块的 I/O 引脚说明

4.1.1 指令选择器和加 4 加法器

IF_flush 控制信号由 *Branch* 和 *Jump* 产生，指令指针选择器根据 *IF_flush* 信号选择 *Ifwrite* = 1 时的 PC 值，指令选择器和加法器的代码实现：

```
assign IF_flush = Jump | Branch;
wire [31:0] NextPC_if = PC + 32'd4;
wire [31:0] PC_select = IF_flush ? JumpAddr : NextPC_if;
```

4.1.2 PC 寄存器

指令指针寄存器 PC 受 *IFwrite* 信号控制，当 *IFwrite* = 1 时，输出下一个 PC 值，当需要 Stall 时，PC 值保持不变，PC 寄存器实现如下：

```
always @(posedge clk) begin
    if(reset) PC <= 0;
    else if(IFWrite) PC <= PC_select;
    else PC <= PC;
end
```


4.1.3 指令存储器

指令存储块 ROM 已给出，直接进行调用，输入地址输出指令，实现如下：

```
InstructionROM InstROM(.addr(PC[7:2]), .dout(Instruction_if));
```

4.2 指令译码模块 (ID) 设计

指令译码模块的主要作用是从机器码中解析出指令，并根据解析结果输出各种控制信号。ID 模块主要由指令译码 (Decode)、寄存器堆 (Registers)、冒险检测、分支检测和加法器等组成。ID 模块的接口信息如图 6 所示。

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
Instruction_id[31:0]		指令机器码
PC_id[31:0]		指令指针
RegWrite_wb		寄存器写允许信号，高电平有效
rdAddr_wb[4:0]		寄存器的写地址。
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
MemRead_ex	Output	冒险检测的输入
rdAddr_ex[4:0]		
MemtoReg_id		决定回写的数据来源 (0: ALU; 1: 存储器)
RegWrite_id		寄存器写允许信号，高电平有效
MemWrite_id		存储器写允许信号，高电平有效
MemRead_id		存储器读允许信号，高电平有效
ALUCode_id[3:0]		决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_id		决定 ALU 的 A 操作数的来源 (0: rs1; 1: pc)
ALUSrcB_id[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源 (2'b00: rs2; 2'b01: imm; 2'b10: 常数 4)
Stall		ID/EX 寄存器清空信号，高电平表示插入一个流水线气泡
Branch		条件分支指令的判断结果，高电平有效
Jump		无条件分支指令的判断结果，高电平有效
IFWrite		阻塞流水线的信号，低电平有效
BranchAddr[31:0]		分支地址
Imm_id[31:0]		立即数
rdAddr_id[4:0]		回写寄存器地址
rs1Addr_id[4:0]		两个数据寄存器地址
rs2Addr_id[4:0]		
rs1Data_id[31:0]		寄存器两个端口输出数据
rs2Data_id[31:0]		

图 6: ID 模块的 I/O 引脚说明

4.2.1 指令译码

RISC-V 将指令分为 R、I、S、SB、U、UJ 等六类。根据上图指令表，从电路设计角度看，根据操作数的来源和立即数构成方式不同，再次细分指令为 *R_type*、*I_type*、*LW*、*JALR*、*SW*、*SB_type*、*LUI*、*AUIPC*、*JAL* 这九种。

首先可以通过指令得到 *op*、*funct3*、以及 *funct6_7*，实现方式如下：

```

wire [6:0] op = Instruction[6:0]; //op last 7 bits
wire funct6_7 = Instruction[30];
wire [2:0] funct3 = Instruction[14:12];

```

其次，通过 op 可以分辨出该指令是何种类型。具体实现如下：

```

// gain which type
wire R_type, I_type, SB_type, LW, JALR, SW, LUI, AUIPC, JAL;
assign R_type = (op == 'R_type_op);
assign I_type = (op == 'I_type_op);
assign SB_type = (op == 'SB_type_op);
assign LW = (op == 'LW_op);
assign JALR = (op == 'JALR_op);
assign SW = (op == 'SW_op);
assign LUI = (op == 'LUI_op);
assign AUIPC = (op == 'AUIPC_op);
assign JAL = (op == 'JAL_op);

```

之后，可以根据指令类别对一些控制字进行判断。比如，只有 lw 指令读取存储器且回写数据取自存储器；只有 SW 指令会对存储器写数据；需要进行回写的指令类型有 *R_type*、*I_type*、*LW*、*JALR*、*LUI*、*AUIPC* 和 *JAL*；只有 JALR 和 JAL 两条无条件分支指令；以及操作数 A、B 根据图 7 可知。

类型	ALUSrcA_id	ALUSrcB_id[1:0]	说明
R_type	0	2'b00	rd=rs1 op rs2
I_type	0	2'b01	rd=rs1 op imm
LW	0	2'b01	rs1 + imm
SW	0	2'b01	rs1 + imm
JALR	1	2'b10	rd=pc + 4
JAL	1	2'b10	rd=pc + 4
LUI	1'bx	2'b01	rd= imm
AUIPC	1	2'b01	rd=pc + imm

图 7: 操作数选择信号功能表

因此，代码实现如下：

```

// control word
assign MemtoReg = LW;
assign MemRead = LW;

```

```

assign MemWrite = SW;
assign RegWrite = R_type || I_type || LW || JALR || LUI || AUIPC || JAL;
assign Jump = JALR || JAL;
assign ALUSrcA = JALR || JAL || AUIPC;
assign ALUSrcB[1] = JAL || JALR;
assign ALUSrcB[0] = ~(R_type || JAL || JALR);

```

同时，根据图 8，可以得到 ALUCode 和各种指令类别的关系。

R_type	I_type	LUI	funct3	funct7[6] (funct6[5])	ALUCode	备注
1	0	0	3'o0	0	4'd 0	加
1	0	0	3'o0	1	4'd 1	减
1	0	0	3'o1	0	4'd 6	左移 A << B
1	0	0	3'o2	0	4'd 9	A<B?1:0
1	0	0	3'o3	0	4'd 10	A<B?1:0 (无符号数)
1	0	0	3'o4	0	4'd 4	异或
1	0	0	3'o5	0	4'd 7	右移 A >> B
1	0	0	3'o5	1	4'd 8	算术右移 A >>> B
1	0	0	3'o6	0	4'd 5	或
1	0	0	3'o7	0	4'd 3	与
0	1	0	3'o0	x	4'd 0	加
0	1	0	3'o1	x	4'd 6	左移
0	1	0	3'o2	x	4'd 9	A<B?1:0
0	1	0	3'o3	x	4'd 10	A<B?1:0 (无符号数)
0	1	0	3'o4	x	4'd 4	异或
0	1	0	3'o5	0	4'd 7	右移 A >> B
0	1	0	3'o5	1	4'd 8	算术右移 A >>> B
0	1	0	3'o6	x	4'd 5	或
0	1	0	3'o7	x	4'd 3	与
0	0	1	x	x	4'd 2	送数:ALUResult=B
其它					4'd 0	加

图 8: ALUCode 功能表

因此，可以得到相关代码如下：

```

// ALU_Code
wire [5:0] type_RI = {R_type, I_type, funct3, funct6_7};
always @(*) begin
if(LUI) ALUCode = 'alu_lui;
else begin
case (type_RI)
    {2'b10, 'ADD_funct3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_add;
    {2'b10, 'SUB_funct3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_sub;
    {2'b10, 'SLL_funct3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_sll;

```

```

{2'b10, 'SLT_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_slt;
{2'b10, 'SLTU_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_sltu;
{2'b10, 'XOR_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_xor;
{2'b10, 'SRL_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_srl;
{2'b10, 'SRA_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_sra;
{2'b10, 'OR_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_or;
{2'b10, 'AND_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_and;
{2'b01, 'ADDI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_add;
{2'b01, 'ADDI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_add;
{2'b01, 'SLLI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_sll;
{2'b01, 'SLLI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_sll;
{2'b01, 'SLTI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_slt;
{2'b01, 'SLTI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_slt;
{2'b01, 'SLTIU_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_sltu;
{2'b01, 'SLTIU_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_sltu;
{2'b01, 'XORI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_xor;
{2'b01, 'XORI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_xor;
{2'b01, 'SRLI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_srl;
{2'b01, 'SRAI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_sra;
{2'b01, 'ORI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_or;
{2'b01, 'ORI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_or;
{2'b10, 'ANDI_func3, 1'b0}: ALUCode = 'alu_and;
{2'b10, 'ANDI_func3, 1'b1}: ALUCode = 'alu_and;
default: ALUCode = 'alu_add;
endcase
end
end

```

4.2.2 立即数产生电路

本文，立即数产生电路是包含在指令译码中的。由于 I_type 的算术逻辑运算与移位运算指令的立即数构成方法不同，这里再设定一个变量 $Shift$ 来区分两者。 $Shift = 1$ 表示移位运算，否则为算术逻辑运算。再根据图 9，则可以得到立即数和各种指令类别的关系。

类别	Shift	Imm	offset
I_type	1	{26'd0, inst[25:20]}	-
I_type	0	{20{inst[31]}}, inst[31:20]	-
LW	x		-
JALR	x	-	{20{inst[31]}}, inst[31:20]
SW	x	{20{inst[31]}}, inst[31:25] inst[11:7]	-
JAL	x	-	{11{inst[31]}}, inst[31], inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0
LUI	x	{inst[31:12], 12'd0}	-
AUIPC	x		-
SB_type	x	-	{19{inst[31]}}, inst[31], inst[7], inst[30:25], inst[11:8], 1'b0

图 9: 立即数产生方法

因此，立即数产生模块代码如下：

```
// Imm Gen
wire shift = (funct3 == 1) || (funct3 == 5);
always @(*) begin
    if(I_type) begin
        Imm <= shift ? {26'd0, Instruction[25:20]}
        : {{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20]};
        offset <= 32'd0;
    end
    else if(LW) begin
        Imm <= {{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20]};
        offset <= 32'd0;
    end
    else if(JALR) begin
        Imm <= 32'd0;
        offset <= {{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20]};
    end
    else if(SW) begin
        Imm <= {{20{Instruction[31]}},
        Instruction[31:25], Instruction[11:7]};
        offset <= 32'd0;
    end
    else if(JAL) begin
        Imm <= 32'd0;
        offset <= {{11{Instruction[31]}}, Instruction[31],
```

```

        Instruction[19:12], Instruction[20],
        Instruction[30:21], 1'b0};
    end
    else if(LUI || AUIPC) begin
        Imm <= {Instruction[31:12], 12'd0};
        offset <= 32'd0;
    end
    else if(SB_type) begin
        Imm <= 32'd0;
        offset <= {{19{Instruction[31]}}}, Instruction[31],
        Instruction[7], Instruction[30:25],
        Instruction[11:8], 1'b0};
    end
    else begin
        Imm <= 32'd0;
        offset <= 32'd0;
    end
end
end

```

4.2.3 寄存器堆

首先设置一个 32×32 的寄存器组，再根据读写地址以及写使能进行读写操作。其实现如下：

```

wire [31:0] ReadData1, ReadData2;
reg [31:0] registers_32 [31:0]; //32*32
// load out 2 reg data
assign ReadData1 = (ReadRegister1 == 5'd0) ?
    32'd0 : registers_32[ReadRegister1];
assign ReadData2 = (ReadRegister2 == 5'd0) ?
    32'd0 : registers_32[ReadRegister2];
always @(posedge sys_clk) begin // positive clk write
    if(RegWrite) registers_32[WriteRegister] <= WriteData;
end

```

与此同时，在流水线型 CPU 设计中，寄存器堆设计还应解决三阶数据相关的数据转发问题。当满足三阶数据相关条件时，寄存器具有 Read After Write 特性。因此可以构造出如下原理图 (图 10)。

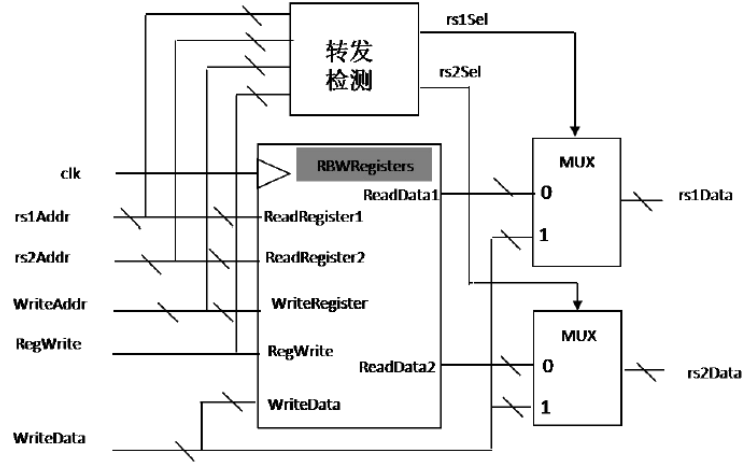


图 10: 具有 Read After Write 特性寄存器堆的原理框图

本文，在同一个寄存器模块中构造这种转发机制，其实现如下：

```
// add forward if WriteAddr == ReadAddr
wire rs1Sel = RegWrite && (WriteRegister != 0)
    && (WriteRegister == ReadRegister1);
wire rs2Sel = RegWrite && (WriteRegister != 0)
    && (WriteRegister == ReadRegister2);
assign regout1 = rs1Sel ? WriteData : ReadData1;
assign regout2 = rs2Sel ? WriteData : ReadData2;
```

4.2.4 分支检测电路

首先确定为 *SB_type*，其次判断两个寄存器输出大小（无符号和有符号都需要），这里和手册实现方式不同。

```
wire [6:0] op = Instruction[6:0];
wire [2:0] funct3 = Instruction[14:12];
wire SB_type = (op == 'SB_type_op);
wire isLT = ($signed(rs1Data)) < ($signed(rs2Data)) ? 1'b1 : 1'b0;
wire isLTU = rs1Data < rs2Data ? 1'b1 : 1'b0;
wire isequal = (rs1Data == rs2Data ? 1'b1 : 1'b0);
```

然后根据指令的 *funct3* 判断为那种分支指令，其实现如下：

```
// choose which branch value
```

```

always @(*) begin
    if (SB_type) begin
        case (funct3)
            'beq_funct3 : Branch <= isequal;
            'bne_funct3 : Branch <= ~isequal;
            'blt_funct3 : Branch <= isLT;
            'bge_funct3 : Branch <= ~isLT;
            'bltu_funct3 : Branch <= isLTU;
            'bgeu_funct3 : Branch <= ~isLTU;
            default : Branch <= 0;
        endcase
    end
    else Branch <= 0;
end

```

4.2.5 冒险检测功能电路

由前面分析可知，冒险成立的条件为：

- 上一条指令必须是 lw 指令 ($MemRead_ex = 1$);
- 两条指令读写同一个寄存器 ($rdAddr_ex = rs1Addr_id$ $rdAddr_ex = rs2Addr_id$)。

当冒险成立应清空 ID/EX 寄存器并且阻塞流水线 ID 级、IF 级流水线。因此，代码实现如下：

```

assign Stall = ((rdAddr_ex == rs1Addr)
                || (rdAddr_ex == rs2Addr)) && MemRead_ex;
assign IFWrite = ~Stall;

```

4.3 执行模块 (EX) 设计

执行模块主要由 ALU 子模块、数据前推电路 (Forwarding) 及若干数据选择器组成。执行模块的接口信息如图 11。

引脚名称	方向	说明
ALUCode_ex[3:0]	Input	决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_ex		决定 ALU 的 A 操作数的来源 (rs1、PC)
ALUSrcB_ex[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源(rs2、imm 和常数 4)
Imm_ex[31:0]		立即数
rs1Addr_ex[4:0]		rs1 寄存器地址
rs2Addr_ex[4:0]		rs2 寄存器地址
rs1Data_ex[31:0]		rs1 寄存器数据
rs2Data_ex[31:0]		rs2 寄存器数据
PC_ex[31:0]		指令指针
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
ALUResult_mem[31:0]		ALU 输出数据
rdAddr_mem[4:0]		寄存器的写地址
rdAddr_wb[4:0]		
RegWrite_mem		寄存器写允许信号
RegWrite_wb		
ALUResult_ex[31:0]	Output	ALU 运算结果
MemWriteData_ex[31:0]		存储器的回写数据
ALU_A [31:0]		ALU 操作数, 测试时使用
ALU_B [31:0]		

图 11: EX 模块的 I/O 引脚说明

4.3.1 ALU 模块

算术逻辑运算单元 (ALU) 提供 CPU 的基本运算能力, 如加、减、与、或、比较、移位等。具体而言, ALU 输入为两个操作数 A、B 和控制信号 ALUCode。由控制信号 ALUCode 决定采用何种运算, 运算结果为 ALUResult。如图 12 为 ALUCode 对应的运算符。

ALUCode	ALUResult
4'b0000	A + B
4'b0001	A-B
4'b0010	B
4'b0011	A&B
4'b0100	A ^ B
4'b0101	A B
4'b0110	A << B
4'b0111	A >> B
4'b1000	A>>>B
4'b1001	A<B? 1:0, 其中 A、B 为有符号数
4'b1010	A<B? 1:0, 其中 A、B 为无符号数

图 12: ALU 功能表

因此，可以构建以下代码实现 ALU 计算。

```
always @(*) begin
case (ALUopcode)
    'alu_add : ALUout = ALUin_a + ALUin_b;
    'alu_sub : ALUout = ALUin_a - ALUin_b;
    'alu_lui : ALUout = ALUin_b;
    'alu_and : ALUout = ALUin_a & ALUin_b;
    'alu_xor : ALUout = ALUin_a ^ ALUin_b;
    'alu_or  : ALUout = ALUin_a | ALUin_b;
    'alu_sll : ALUout = ALUin_a << ALUin_b;
    'alu_srl : ALUout = ALUin_a >> ALUin_b;
    'alu_sra : ALUout = ($signed(ALUin_a)) >>> ALUin_b;
                //after signed than
    'alu_slt : begin
        if(( $signed(ALUin_a)) < ($signed(ALUin_b)))
            ALUout = 32'd1;
        else ALUout = 32'd0;
    end
    'alu_sltu : begin
        if(ALUin_a < ALUin_b) ALUout = 32'd1;
        else ALUout = 32'd0;
    end
    default: ALUout = ALUin_a + ALUin_b;
endcase
```

4.3.2 数据前推电路

操作数 A 和 B 分别由数据选择器决定，数据选择器地址信号 ForwardA、ForwardB 如图 13 所示。

地 址	操作数来源	说 明
ForwardA= 2'b00	rs1Data_ex	操作数 A 来自寄存器堆
ForwardA= 2'b01	RegWriteData_wb	操作数 A 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardA= 2'b10	ALUResult_mem	操作数 A 来自一阶数据相关的转发数据
ForwardB= 2'b00	rs2Data_ex	操作数 B 来自寄存器堆
ForwardB= 2'b01	RegWriteData_wb	操作数 B 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardB= 2'b10	ALUResult_mem	操作数 B 来自一阶数据相关的转发数据

图 13: 前推电路输出信号的含义

由前面提到的一、二阶数据相关判断条件，因此可以得到以下代码：

```

assign ForwardA[0] = RegWrite_wb && (rdAddr_wb!=0)
    && (rdAddr_mem!=rs1Addr_ex) && (rdAddr_wb==rs1Addr_ex);
assign ForwardA[1] = RegWrite_mem && (rdAddr_mem!=0)
    && (rdAddr_mem==rs1Addr_ex);
assign ForwardB[0] = RegWrite_wb && (rdAddr_wb!=0)
    && (rdAddr_mem!=rs2Addr_ex) && (rdAddr_wb==rs2Addr_ex);
assign ForwardB[1] = RegWrite_mem && (rdAddr_mem!=0)
    && (rdAddr_mem==rs2Addr_ex);

```

4.4 数据存储器模块 (MEM) 设计

使用 Xilinx 的 IP 内核实现,数据存储器设计为容量为 $64 \times 32\text{bit}$ 的单端口 RAM,输出采用组合输出。由于数据存储器容量为 $64 \times 32\text{bit}$,故存储器地址共 6 位,与 *ALUResult_mem*[7:2] 连接其原理图如图 14 所示：

 


图 14: IP 核构建数据存储器模块 RAM

4.5 寄存器回写模块 (WB) 设计

寄存器回写模块就是一个 MUX, 根据 *MemtoReg_wb* 使能信号, 选择回写 ALU 的结果还是 MEM 中的结果。

其实现如下:

```
assign RegWriteData_wb = MemtoReg_wb ? MemDout_wb : ALUResult_wb;
```

4.6 流水线寄存器设计

流水线寄存器负责将流水线的各部分分开, 共有 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四组, 对四组流水线寄存器要求不完全相同, 因此设计也有不同考虑。

EX/MEM、MEM/WB 两组流水线寄存器只是普通的 D 型寄存器。

当流水线发生数据冒险时, 需要清空 ID/EX 流水线寄存器而插入一个气泡, 因此 ID/EX 流水线寄存器是一个带同步清零功能的 D 型寄存器。

当流水线发生数据冒险时, 需要阻塞 IF/ID 流水线寄存器; 若跳转指令或分支成立, 则还需要清空 ID/EX 流水线寄存器。因此, IF/ID 流水线寄存器除同步清零功能外, 还需要具有保持功能 (即具有使能 EN 信号输入)。

4.6.1 IF/ID 寄存器实现

IF/ID 寄存器实现如下:

```
always @(posedge clk) begin
    if(R) begin                //if flush
        PC_out_c <= 0;
        Instruction_out_c <= 0;
    end
    else if(EN) begin
        // change status
        PC_out_c <= PC_in_c;
        Instruction_out_c <= Instruction_in_c;
    end
    else begin
        PC_out_c <= PC_out_c;
        //else stay last status
        Instruction_out_c <= Instruction_out_c;
    end
end
end
```

4.6.2 ID/EX 寄存器实现

ID/EX 寄存器实现如下:

```
always @(posedge clk) begin
    if (R) begin
        {MemtoReg_ex, RegWrite_ex, MemWrite_ex, MemRead_ex} <= 0;
        ALUCode_ex <= 0;
        {ALUSrcA_ex, ALUSrcB_ex} <= 0;
        {rdAddr_ex, rs1Addr_ex, rs2Addr_ex} <= 0;
        {PC_ex, rs1Data_ex, rs2Data_ex, Imm_ex} <= 0;
    end
    else begin
        {MemtoReg_ex, RegWrite_ex, MemWrite_ex, MemRead_ex}
            <= {MemtoReg_id, RegWrite_id, MemWrite_id, MemRead_id};
        ALUCode_ex <= ALUCode_id;
        {ALUSrcA_ex, ALUSrcB_ex} <= {ALUSrcA_id, ALUSrcB_id};
        {rdAddr_ex, rs1Addr_ex, rs2Addr_ex}
            <= {rdAddr_id, rs1Addr_id, rs2Addr_id};
        {PC_ex, rs1Data_ex, rs2Data_ex, Imm_ex}
            <= {PC_id, rs1Data_id, rs2Data_id, Imm_id};
    end
end
```

4.6.3 EX/MEM 寄存器实现

EX/MEM 寄存器实现如下:

```
always @(posedge clk) begin
    {MemtoReg_mem, RegWrite_mem, MemWrite_mem}
        <= {MemtoReg_ex, RegWrite_ex, MemWrite_ex};
    {ALUResult_mem, MemWriteData_mem}
        <= {ALUout, MemWriteData_ex};
    rdAddr_mem <= rdAddr_ex;
end
```

4.6.4 MEM/WB 寄存器实现

MEM/WB 寄存器实现如下:

```

always @(posedge clk) begin
    {MemtoReg_wb, RegWrite_wb} <= {MemtoReg_mem, RegWrite_mem};
    {MemDout_wb, ALUResult_wb} <= {MemDout_mem, ALUResult_mem};
    rdAddr_wb <= rdAddr_mem;
end

```

4.7 顶层模块设计

根据图 15，连接各模块。在本次实验当中，我也将每一级构成了一个整体模块，具体实现请见相关代码。

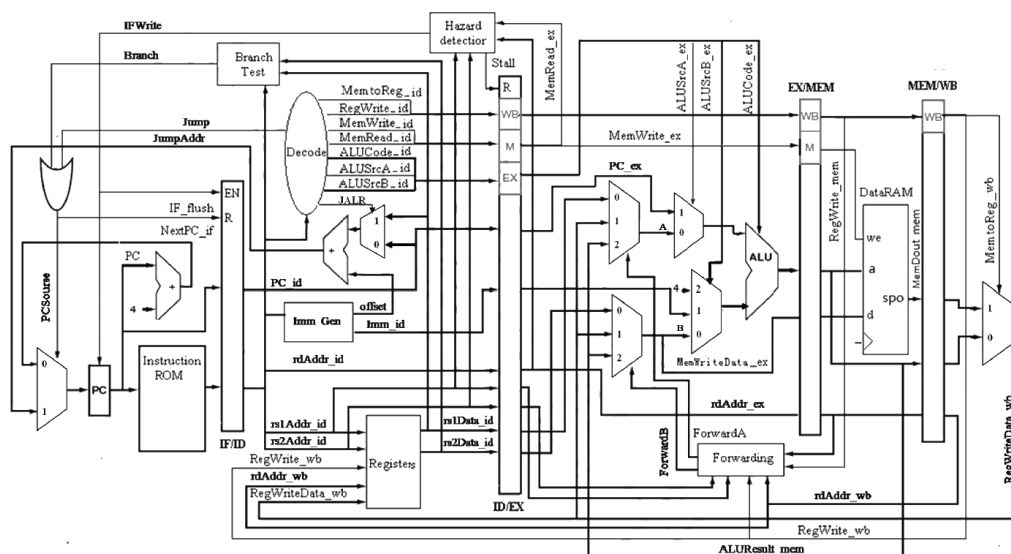


图 15: 流水线 RISC-V 微处理器的原理框图

5 Vivado 仿真

5.1 Decode 模块仿真

 


图 16: Decode 模块仿真整体

 


图 17: Decode 模块仿真前 8 条指令

 


图 18: Decode 模块仿真后 5 条指令

从图 17 可以看出，首先 lui X30, 0x3000，是 U 型指令，输出 Imm 应为 32'o3000，ALUCode 为 4'b2，ALUSrcA 为 0，ALUSrcB 为 1，需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。第二条为 jalr X31, later(X0)，I 型指令，Imm 无意义，offset 应为 32'o20，ALUCode

为 4'b0, ALUSrcA 为 1, ALUSrcB 为 2, JALR 为 1, Jump 为 1, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第三条为 bne X0, X0, end, SB 型指令, Imm 无意义, offset 应为 32'o18, ALUCode 为 4'b0, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 1, 不需要写回故 RegWrite 为 0。波形正确。

第四条指令为 addi X5, X30, 42, I 型指令, Imm 应输出 32'o42, offset 无意义, ALUCode 为 4'b0, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 1, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第五条指令为 add X6, X0, X31, R 型指令, Imm 无意义, offset 无意义, ALUCode 为 4'b0, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 0, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第六条指令为 sub X7, X5, X6, R 型指令, Imm 无意义, offset 无意义, ALUCode 为 4'b1, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 0, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第七条指令为 or X28, X7, X5, R 型指令, Imm 无意义, offset 无意义, ALUCode 为 4'b5, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 0, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第八条指令为 beq X0, X0, earlier, SB 型指令, Imm 无意义, offset 为 32'bfffffd4(符号扩展), ALUCode 为 0, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 1, 不需要写回故 RegWrite 为 0。波形正确。

从图 18 中可以看出, 第九条指令为 sw X28, 0C(X0), S 型指令, Imm 为 32'bc, offset 无意义, ALUCode 为 0, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 1, MemWrite 为 1。波形正确。

第十条指令为 lw X29, 04(X6), I 型指令, Imm 为 32'b4, offset 无意义, ALUCode 为 0, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 1, MemRead=1, MemtoReg=1, RegWrite=1。波形正确。

第十一条指令为 sll X5, X29, 2, I 型指令, Imm 为 32'b2, offset 无意义, ALUCode 为 6, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 1, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第十二条指令为 sltu X28, X6, X7, R 型指令, Imm 无意义, offset 无意义, ALUCode 为 10, ALUSrcA 为 0, ALUSrcB 为 0, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

第十三条指令为 jal X31, done, UJ 型指令, Imm 无意义, offset 为 0, ALUCode 为 1, ALUSrcA 为 1, ALUSrcB 为 2, 需要写回故 RegWrite 为 1。波形正确。

综上, Decode 模块仿真正确, 功能实现。

5.2 ALU 模块仿真

 


图 19: ALU 模块仿真整体

按照顺序下来每个周期是 add, add, sub, lui, and, xor, or, sll, srl, sra, slt, sltu。经过计算，都符合结果。

综上，ALU 模块功能实现。

5.3 IF 模块仿真

 


图 20: IF 模块仿真前半段

 


图 21: IF 模块仿真后半段

从图 20 可以看出，第九周期到第十周期输入一个跳转使能 $Branch = 1$ ，则 $IF_flush = 1$ ，故 PC 值从 $32'b20$ 跳转到 $32'b14$ 。之后从图 21 也可以看出，这里也有个一个跳转使能 $Jump = 1$ ，则 $IF_flush = 1$ ，使 PC 从 $32'b2c$ 跳转到 $32'b28$ 。

综上，IF 模块功能得到实现。

5.4 CPU 顶层模块仿真

 


图 22: CPU 顶层模块前半段

 


图 23: CPU 顶层模块后半段

综上，测试结果运行正确，CPU 顶层模块功能得到实现。

6 遇到问题及解决

- (1) 符号扩展位的实现方法，可以直接使用 $\{n\{\text{Binvert}\}\}$ 的方式；
- (2) 带符号位的数的运算，即将无符号数转化成有符号数。本文使用的方法是使用 verilog 自带的类型转换函数 $\$signed(x)$ ，即可将 x 看作带符号数；
- (3) case 语句当中，有选择是与不定数 x 有关，当时我以为 $1'bx$ 可以既判别 $1'b0$ ，又可以判别 $1'b1$ ，但是实际上不能。因此，只能多加上一条 case 情况，将 0 和 1 都写一遍，即可解决。
- (4) 仿真时出现高阻态，这个原因一般是引脚没对应上。比如一个 4 路的模块输出连接一个 8 路的模块输入，这样就会导致出现高阻态。经过排查，是顶层模块出现问题，连接写错。
- (5) 阻塞赋值的问题。仿真 Decode 模块时，当时出现一个周期输出没对上，主要是在 if-else 语句当中采用了阻塞赋值，使输出在原先的输出基础上没有变化。改为非阻塞赋值即可解决问题。
- (6) CPU 整体仿真时，也出现过没存进寄存器的原因。可以通过一步步地向前递推找到原因，我当时应该也是引脚连接连错。

7 思考题

如下面两条指令，条件分支指令试图读取上一条指令的目标寄存器，插入气泡或数据转发都无法解决流水线冲突问题。为什么在大多 CPU 架构中，都不去解决这一问题？这一问题应在什么层面中解决？

lw X28, 04(X6)

```
beq X28,x29, Loop
```

本文实现的 CPU 分支判断是在 ID 级的 Branch 模块实现的，和 MEM 级差了两级，因此至少得插入两个 nop，再通过转发，才能够解决冲突问题。首先，从 RAM load 数据比较慢，会应资源竞争而变慢，导致延迟增加；其次代价太高，空了两个周期 CPU 没运作。因此，这一般是通过**编译器层面**，调整指令顺序，在之间插入其他无关指令来解决。